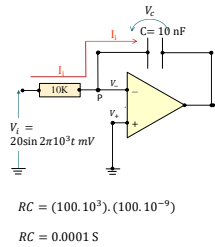


Tutorial 1 Question 7





$$V_o = \frac{-1}{RC} \cdot \int V_i \cdot dt$$
$$V_o = \frac{-1}{0.0001} \cdot \int 20 \sin(2\pi 10^3 t) \cdot dt$$
$$V_o = -200000 \cdot \frac{\cos(2\pi 10^3 t)}{2\pi 10^3}$$
$$V_o = -\frac{100}{\pi} \cdot \cos(2\pi 10^3 t) \text{ mV}$$

$RC = (100 \cdot 10^3) \cdot (100 \cdot 10^{-9})$
 $RC = 0.0001 \text{ S}$


45

Ramp Generator

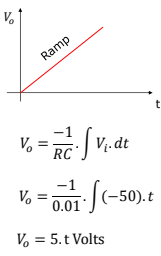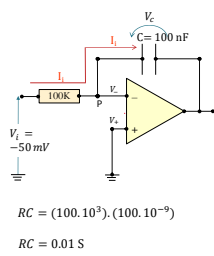


46

10) Differentiator

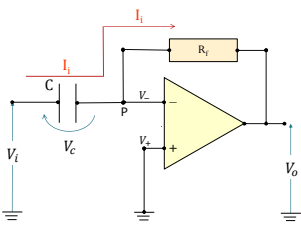


47

10) Differentiator

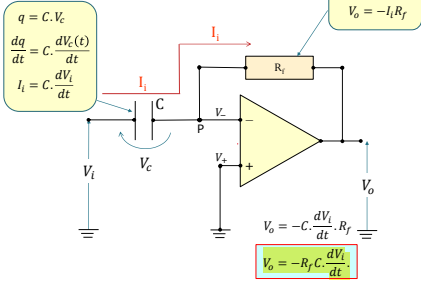

48

Tutorial 1 Question 8

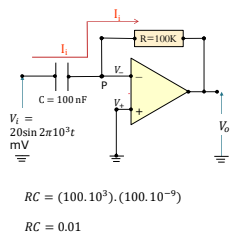


$$V_o = -RC \cdot \frac{dV_i}{dt}$$
$$V_o = -RC \cdot \frac{d(20 \sin 2\pi 10^3 t)}{dt}$$
$$V_o = -(0.2) 2\pi 10^3 \cdot \cos(2\pi 10^3 t)$$
$$V_o = -400\pi \cdot \cos(2\pi 10^3 t) \text{ mV}$$

$RC = (100 \cdot 10^3) \cdot (100 \cdot 10^{-9})$
 $RC = 0.01$

49

Tutorial 1 Question 9

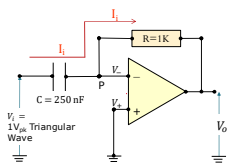

50

E.g. Use of a Differentiator

$V_o = -R_f C \frac{dV_i}{dt}$

51

11) Constant Current Source

$I_L = I_i = \frac{V_{dc}}{R} = \text{Constant}$

52

12) Current to Voltage Converter

$V_o = -(R_f) \cdot I_i$

53

13) Voltage to Current Converter


$I = I_L = \frac{V_i}{R}$

54


14) Peak Detector

55


56

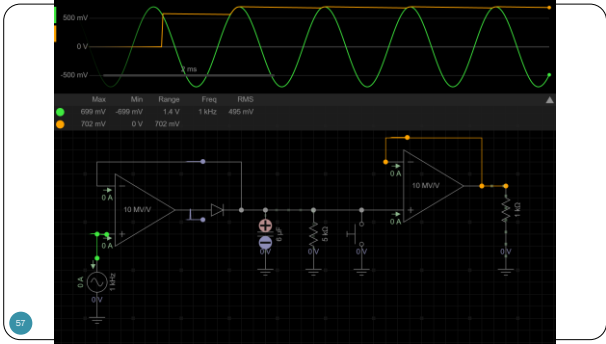


57

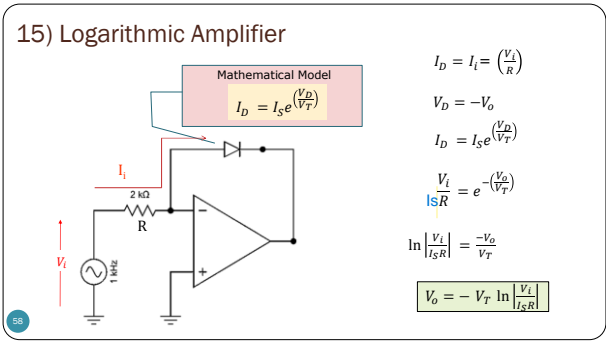


58

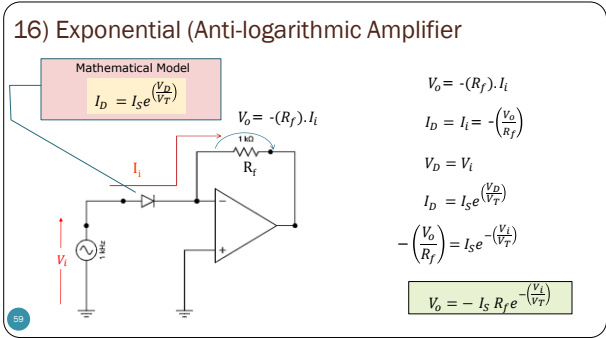


59

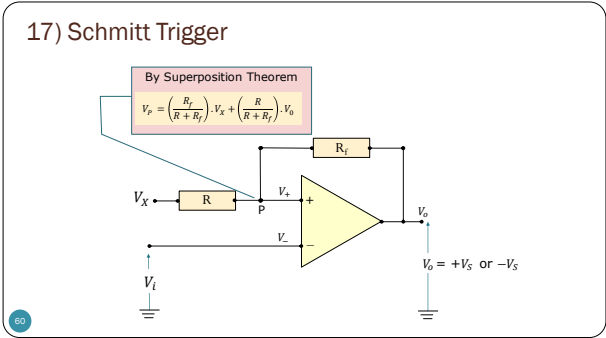

60

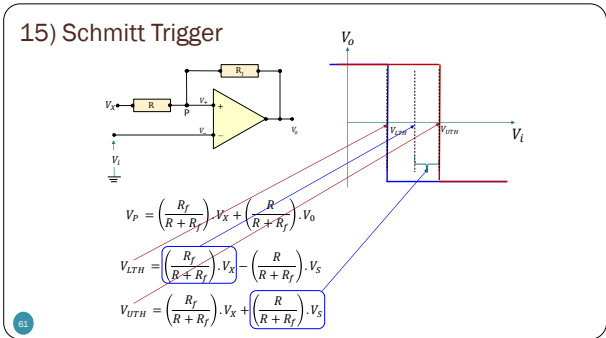

61

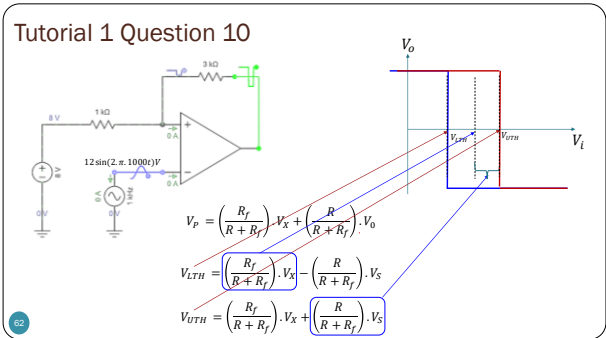

62

Thank you.

63